

$$I_{C1} = 9 \mu A \cdot 50 = 450 \mu A$$

$$I_{C2} = I_{C1}$$


$$V_{C2} = 10 \text{mA} \cdot 5 \Omega = 0.5 \text{V}$$

$$V_{B1} = 0.9 + 0.7 = 1.6 \text{V}$$

$$V_{C1} = 25 - 10 \text{mA} \cdot 1 \text{k} = 15 \text{V}$$

$$V_{C1} = 25 - 450 \mu A \cdot 1 \text{k} = 24.55 \text{V}$$

Q?

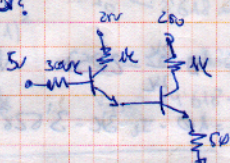

$$I_{C2} = 5 \mu A + 0.7 + 0.7 + I_{C1} \cdot 30 \text{k} \cdot 10^{-3} = 5$$

$$50 \cdot 40 \cdot I_{B1}$$

$$(100 \text{k} + 30 \text{k}) I_{B1} = 5 \cdot 10^{-3}$$

$$I_{B1} = 9 \mu A$$


$$I_{C2} = 18 \text{mA}$$

$$V_{C1} = 22.55 \text{V}$$

$$V_{C2} = 6.1 \text{V}$$

$$Q_1 (22.55 \text{V}, 450 \mu A)$$


$$Q_2 (6.1 \text{V}, 18 \text{mA})$$

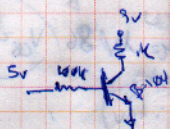

$$I_C = \frac{5 \cdot 0.7}{100 \text{k}} = 43 \mu A$$


$$V_C = 9 - 1 \text{k} \cdot 43 \mu A = 8.957 \text{V}$$

$$Q (4.3 \text{mA}, 4.1 \text{V})$$

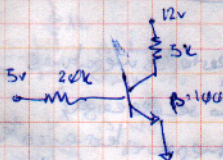

$$I_B = \frac{5 \cdot 0.7}{20 \text{k}} = 215 \mu A \quad I_C = 215 \text{mA}$$
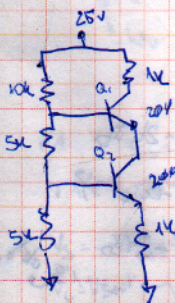
$$V_C = 12 - 215 \text{mA} \cdot 5 \text{k} = -95.5 \text{V} \rightarrow \text{saturation!}$$



Q?

$$V_{B1} = 25 \cdot \frac{10 \text{k}}{20 \text{k}} = 12.5 \text{V}$$

$$V_{C1} = 11.8 \text{V} = V_{C2}$$


$$V_{B2} = 25 \cdot \frac{5 \text{k}}{20 \text{k}} = 6.25 \text{V}$$

$$I_{C2} = \frac{5.55}{1 \text{k}} = 5.55 \text{mA}$$

$$V_{C1} = 25 - 5.55 \text{mA} \cdot 1 \text{k} = 19.45 \text{V} \quad V_{C1} = 26.5 \text{V} \quad V_{C2} = 6.25 \text{V}$$

$$Q_1 (26.5 \text{V}, 5.55 \text{mA})$$

$$Q_2 (6.25 \text{V}, 5.55 \text{mA})$$


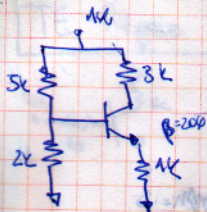


Q?

$$V_B = 10 \cdot \frac{2k}{4k} = 2.5V \quad V_E = 2.5V \quad I_E = \frac{V_E}{1k} = 2.5mA$$

$$V_C = 10 - I_E \cdot 3k = 3.528V \quad V_{CE} = 1.3V$$

Q (2.5mA, 1.32V)

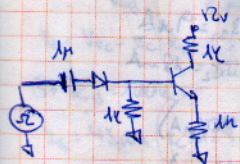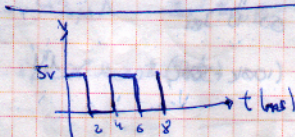


1) $V_B = 4.3V \quad I_E = \frac{4.3V}{1k} = 4.3mA \quad V_C = 12 - 4.3mA \cdot 1k = 7.7V \quad V_{CE} = 3.4V$

2) $V_C = V_C + (V_C - V_C) e^{-t/\tau} = 5 + (0 - 5) e^{-1ms/4ms} = 3.16V$

$V_B = 5 \cdot 3.16 = 1.839V \quad I_E = 1.839mA \quad V_C = 12 - 1.839 \cdot 1k = 10.16V \quad V_{CE} = 8.32V$

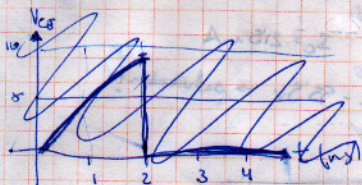
3) $V_C = 4.32V \quad V_B = 0.672V \quad V_E = -0.23V \text{ corte} \quad V_{CE} = 12V$



Como en los periodos negativos el condensador no se descarga, el transistor siempre estara en corte y $V_{CE} = 12V$.

4) $V_B = -4.32V \text{ corte}$

~~5) $V_B = -4.32V \text{ corte}$~~

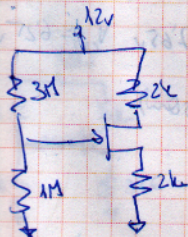

$\beta = 100 \quad V_{BE} = 0.7V$

$V_{BE} = 0.7V$

$V_B = 12 \cdot \frac{1k}{4k} = 3V$

$V_{BE} = 3V - 0.7V = 2.3V$

$I_D = \beta (V_{BE} - V_{BE_{off}})^2 \quad I_D = 100 \cdot (2.3 - 0.7)^2 = 2.88mA$

$I_D = 2.88mA$


$V_{BE} = 3V - 2.88mA \cdot 2k = 3.58V$

$V_{BE} = 3.58V$

$V_{BE} = 3.58V - 2.88mA \cdot 2k = 3V$

$\rightarrow > -0.5V \text{ actual}$

5 (2.88mA, 3V)

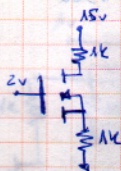

$$V_{GS} = 2 - I_D \cdot 1k$$

$$I_D = 1 \mu A / \sqrt{2} (2 - I_D \cdot 1k - 1)^2$$

$$I_D = 1 + 2 I_D^2 - 2 I_D$$


$$I_D < 0.382 \mu A \rightarrow V_{GS} = 1.618 \rightarrow \text{OK! ON}$$

$$I_D > 0.618 \mu A \rightarrow V_{GS} = -0.618$$

$$V_D = 15 - 0.382 \mu A \cdot 1k = 14.618 \quad V_{GS} = 1.618$$

$$V_{DS} = 14.618 - 0.382 =$$

actual $V_{GS} > 1.618$

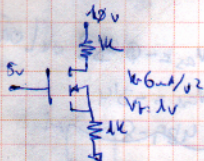

$$V_{GS} = 5 - I_D \cdot 1k$$

$$I_D = 3 \mu A / \sqrt{2} (5 - I_D \cdot 1k - 1)^2$$

$$3 I_D^2 - 8 I_D + 48 = 0$$


$$I_D < 5.3 \mu A \rightarrow V_{GS} = 2V \rightarrow \text{OK! ON}$$

$$I_D > 5.3 \mu A \rightarrow V_{GS} = -0.3V$$

$$V_D = 10 - 3 \mu A \cdot 1k = 9.7 \quad V_{GS} = 5 - 2V = 3V$$

actual!

$$V_{DS} = 9.7 - 3 = 6.7V$$

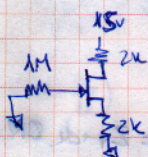

I_D ? region?

$$V_{GS} = 15 - I_D \cdot 1M$$

$$V_{GS} = 0 - 2 I_D$$

$$I_D = (0 - 2 I_D + 1)^2$$

$$4 I_D^2 - 5 I_D + 1 = 0$$

$$V_{GS} = 14.5 - 0.5 = 14V$$


$$I_D < 0.25 \mu A \rightarrow V_{GS} = -0.5V \rightarrow \text{OK! ON}$$

$$I_D > 1 \mu A \rightarrow V_{GS} = -2V$$

$$V_D = 15 - 0.5 \mu A \cdot 2k = 14.9 \quad V_{GS} = 14.5V > -1V$$

actual!

$$(14V, 0.5 \mu A)$$

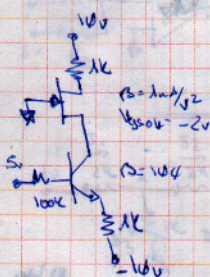

$$I_D = 15 \mu A / \sqrt{2} (10 - I_D \cdot 100k - 1)^2$$

$$I_D = 15 \mu A / \sqrt{2} (10 - I_D \cdot 100k - 1)^2$$

$$I_D = 15 \mu A / \sqrt{2} (10 - I_D \cdot 100k - 1)^2$$

$$5 - I_D \cdot 100k - 0.1 = 100 I_D \cdot 1k = 10$$

$$I_D = \frac{14.3}{200k} = 0.0715 \mu A \quad I_C = 21 \mu A$$

$$I_D = I_C \quad V_D = 10 - 21 \mu A \cdot 100k = 2.85V$$

$$V_{GS} = 10 - 21 \mu A \cdot 1k = 9.79V$$

$$V_{GS} = 9.79V > 1.665V \rightarrow \text{OK! ON}$$


$$V_{GS} = 9.79V > 1.665V \rightarrow \text{OK! ON}$$

$$V_S = -0.665V \quad V_{GS} = 9.79V + 0.665V = 10.455V$$

$$V_C = V_S \quad V_{CE} = -0.665V - (-10V) = 9.335V$$

Calculate R_2 & set $I_D = 2\text{mA}$
 $\beta = 100$, $V_{GS} = -2\text{V}$
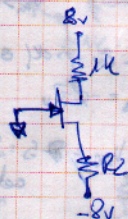
$$V_{GS} = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{8} \quad 1568$$



$$V_{GS} = 0 - (R_2 \cdot 2\text{mA} - 8\text{V})$$

$$2 = 1(8 - R_2 \cdot 2 + 2)^2$$

$$2 = 100 + 4R_2^2 - 40R_2$$


$$4R_2^2 - 40R_2 + 98 = 0$$

$$R_2 = 4.29\text{k}\Omega \rightarrow V_{GS} = -0.158\text{V}$$

$$R_2 = 8.14\text{k}\Omega \rightarrow V_{GS} = -0.14\text{V}$$

$$V_D = 8 - 2 \cdot G_v \quad V_{GS} = 6\text{V} > +2\text{V} \rightarrow \text{correct}$$

$$V_{GS} = 5.42\text{V}$$

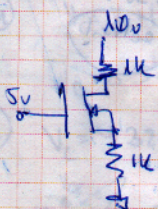

$$V_{GS} = 5 - 3 \cdot 1\text{k}\Omega$$

$$V_{GS} = 5 - 3 \cdot 1\text{k}\Omega$$

$$I_D = 3(5 - 3I_D + 1)^2$$

$$I_D = 3I_D^2 + 48 - 24I_D$$


$$3I_D^2 - 25I_D + 48 = 0$$

$$I_D = 3\text{mA} \rightarrow V_{GS} = 2\text{V} \rightarrow \text{correct}$$

$$V_{GS} = 10 - 3 \cdot 1\text{k}\Omega = 7\text{V} > 1\text{V} \rightarrow \text{correct}$$

$$V_{DS} = 10 - 3 \cdot 1\text{k}\Omega = 7\text{V}$$

$$I_D = 3\text{mA}, V_{GS} = 7\text{V}$$

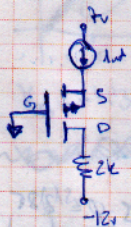

$$V_{GS} = 2\text{V} \quad I_D = 2\text{mA} / \beta \quad V_{GS} = 2\text{V} \quad M?$$

$$V_{GS} = 2\text{V} \rightarrow V_{DS} = 2\text{V} \rightarrow \text{correct}$$

$$V_{GS} = 2\text{V} \rightarrow V_{DS} = 2\text{V} \rightarrow \text{correct}$$

$$V_{GS} = 2\text{V}$$

$$1 = 1(-V_{GS} + 2)^2 \rightarrow 1 = V_{GS}^2 + 4V_{GS} + 4 \rightarrow V_{GS} < 3\text{V} \rightarrow V_{GS} = -3\text{V}$$



$$V_D = -10\text{V} + 2 \cdot 1\text{mA} = -10\text{V} \quad V_{GS} = -10\text{V} < V_G \rightarrow \text{correct}$$

$$V_{DS} = -10\text{V} - (-3\text{V}) = -7\text{V} \quad M(1\text{mA}, -7\text{V})$$



$$V_{GS} = 7 + 3\text{V} = 10\text{V}$$

$$10 = 2(1 + \frac{2}{10})$$


$$9.00\text{k}\Omega = 5 - 9\text{V}$$

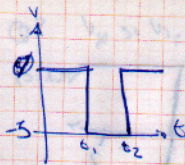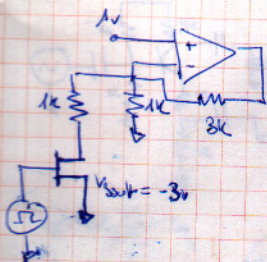

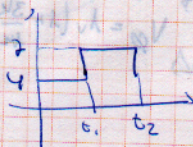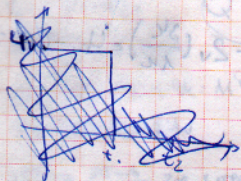$\text{if } V_{in} = -5V \quad V_{as} = -5V \rightarrow \text{off}$
 $\text{if } V_{in} = 0V \quad V_{as} = 0V \rightarrow \text{ON}$



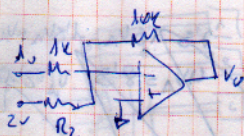
$1 \left(1 + \frac{3k}{1k}\right) \quad 1 \left(1 + \frac{3k}{0.5k}\right)$



R_2 para $V_0 = 12$?

$V_0 = -1 \frac{10k}{1k} - 2V \frac{10k}{R_2}$
 $-12 + 10 = -20 \frac{10k}{R_2}$

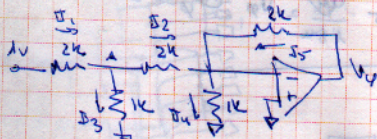
$R_2 = -20 \frac{10k}{-20} \quad (R_2 = 10k)$



Calcula los parámetros.




$\frac{1-V_0}{2k} = \frac{V_0-0}{2k} + \frac{V_0-0}{1k} \quad 1-V_0 = V_0 + 2V_0 \quad V_0 = \frac{1}{4}$

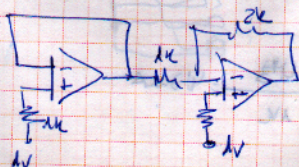$\frac{1}{4} + V_0 = 0 \quad V_0 = -\frac{1}{4}$




$V_0 = 1V \left(1 + \frac{2k}{1k}\right) - 1V \left(\frac{2k}{1k}\right) = 1V$


V5 [2, 3]

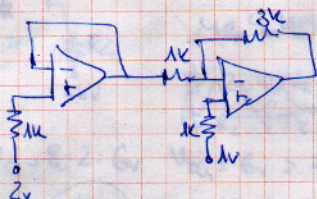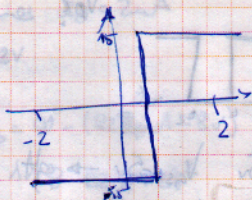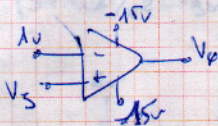
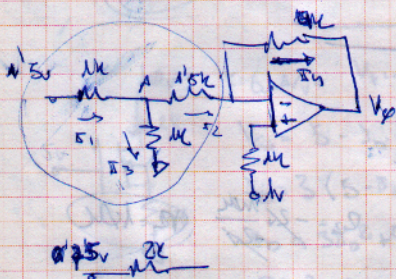
$$V_p = 1V \left(1 + \frac{3k}{1k}\right) - 2V \left(\frac{3k}{1k}\right) = 4V - 6V = -2V$$


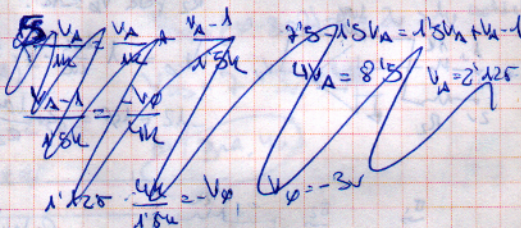
$$V_p = 1 \left(1 + \frac{4k}{2k}\right) - 0.5 \left(\frac{4k}{2k}\right) = 3.5V - 1.5V = 2V$$



$$A_v = \frac{3k \parallel 1k}{1k + 25 \Omega} \approx 16.2$$




$$Z_e = (100 \Omega) \parallel \left(100 \Omega + \frac{20 \Omega}{10}\right) \approx 43 \Omega$$

$$V_B = 20 \frac{5k}{20k} = 5V$$

$$V_S = 0.2 + I_E R_{E1} + I_E R_{E2}$$

$$\frac{4.3}{1k} = 4.3 \mu A$$

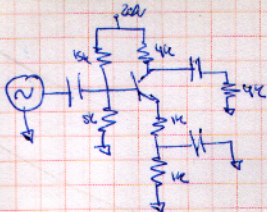

Q? V_{CE} si V_{CEQ} 10V?
 $\beta = 100$

$$V_B = 20V \cdot \frac{4k}{20k} = 5V$$

$$V_E = 5V - 0.7V = 4.3V$$

$$I_E = \frac{4.3V}{2k} = 2.15mA$$

$$V_C = 20V - 2.15mA \cdot 4k = 11.4V$$

$$V_{CEQ} = 11.4V - 4.3V = 7.1V$$

$$\frac{20V}{2k} \rightarrow \frac{10mA}{100} \rightarrow 20 \text{ correcto}$$

Q (7.1V, 2.15mA)

$$Z_{base} = (R_B + (1+\beta)R_E) \parallel \beta \cdot (R_C + 20k) \parallel 100 \cdot 10k$$

$$Z_{base} = (2k \parallel 11k) \parallel 100 \cdot 10k = 3.62k$$

$$A_v = \frac{-R_C}{R_{in} + r_e} = \frac{-2k}{10k + 10k} = -1.92$$

DSE0 - Repaso

K	Y	
00		A
01		B
10		C
11		D

